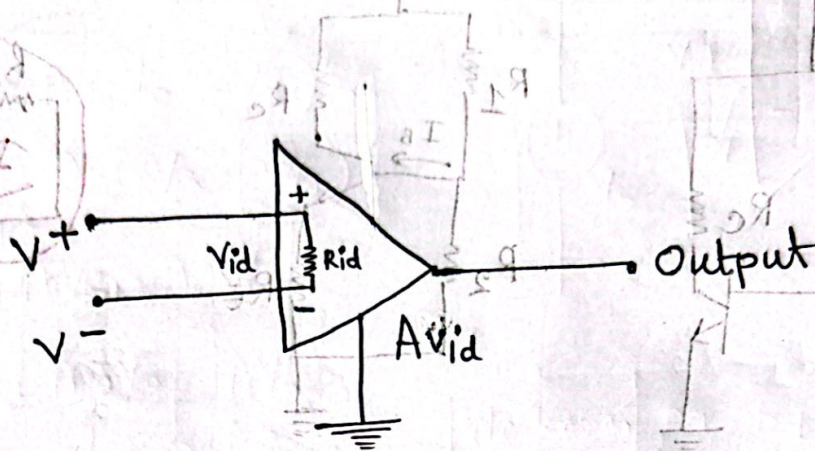


Operational Amplifier



V^+ = Non inverting input

V^- = Inverting input

A = Open circuit Voltage gain.

$$A_v = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Inverting Amplifier:

Voltage gain, $A_v = \frac{V_o}{V_i}$

$$\therefore V_{id} = V^+ - V^-$$


$$\therefore R_{id} = \infty, i_- = 0$$

Apply KCL at node A,

$$i_s = i_2 + i_-$$

$$\Rightarrow i_s = i_2 + 0$$

$$\therefore i_s = i_2$$

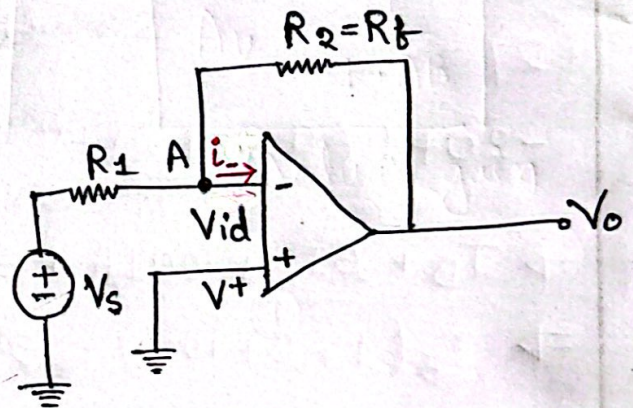

Applying KVL, $-V_s + i_s R_1 + i_2 R_2 + V_o = 0$

$$\Rightarrow -V_s + i_s R_1 + i_s R_2 + V_o = 0$$

$$\Rightarrow -V_s + \left(\frac{V_s}{R_1} \times R_1\right) + \left(\frac{V_s}{R_1} \times R_2\right) + V_o = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_s R_2}{R_1} + V_o = 0$$

$$\Rightarrow V_o = -\frac{V_s R_2}{R_1}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$\left[A_v = \frac{V_o}{V_s} \right]$$

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

(Voltage gain for inverting amplifier)

$R_1 > R_2$ gain small

$R_2 > R_1$ gain বড় হবে

Non-Inverting Amplifier:

$$V_{id} = V^+ - V^- = V_s - V_1$$

$$i_- = 0, V_{id} = 0,$$


$$\therefore V_{id} = V_s - V_1$$

$$\therefore 0 = V_s - V_1$$

$$\therefore V_s = V_1$$

Using VDR, $V_s = \frac{V_o R_1}{R_1 + R_2}$
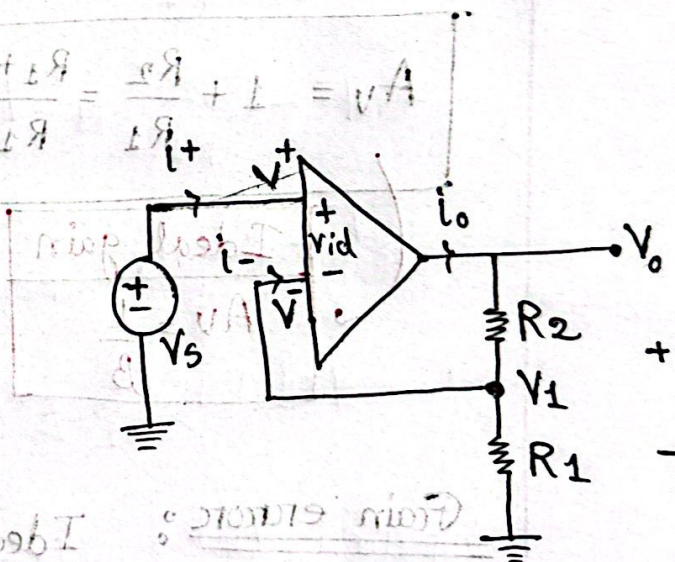
$$\Rightarrow \frac{V_s}{V_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2} = A_v$$



$$\therefore V_o = A V_{id} = A (V^+ - V^-)$$

$$\Rightarrow V_o = A (V_s - V_1)$$

$$\Rightarrow V_o = A (V_s - \beta V_o)$$


$$\Rightarrow V_o = A V_s - A \beta V_o$$

$$\Rightarrow V_o + A \beta V_o = A V_s$$

$$\Rightarrow V_o (1 + A \beta) = A V_s$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{A}{1 + A \beta}$$
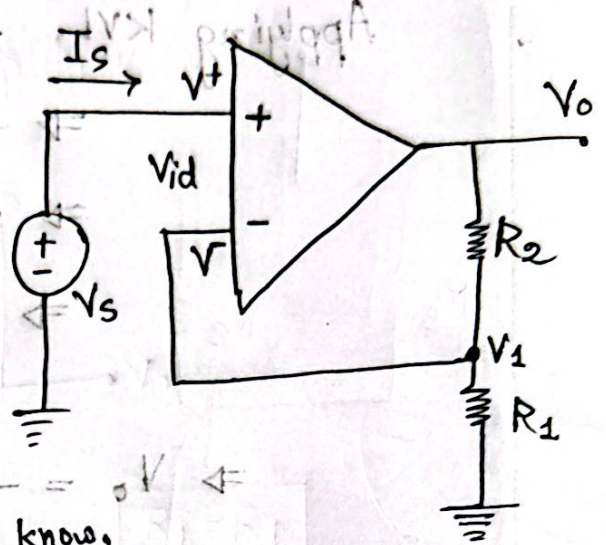
$$\therefore A_v = \frac{A}{1 + A \beta}$$



We know,

$$A_v = \frac{V_o}{V_s}$$

$$V_1 = \frac{V_o R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times V_o$$

$$V_1 = \beta V_o$$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = \frac{1}{\beta}$$

$$A_v = \frac{A}{1 + A \beta}$$

$$\text{Ideal gain } A_v = \frac{1}{\beta}$$

Actual gain

Gain error: Ideal gain - Actual gain

$$GE = \frac{1}{\beta (1 + A \beta)}$$

Summing Amplifier / Adder Amplifier

Applying KCL at node A,

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = -\frac{V_o}{R_3}$$


if $V_1 = V_2 = V_s$, from eqn (1),

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = -\frac{V_o}{R_3}$$

$$\Rightarrow V_s \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = -\frac{V_o}{R_3}$$

$$\Rightarrow R_3 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = -\frac{V_o}{V_s}$$
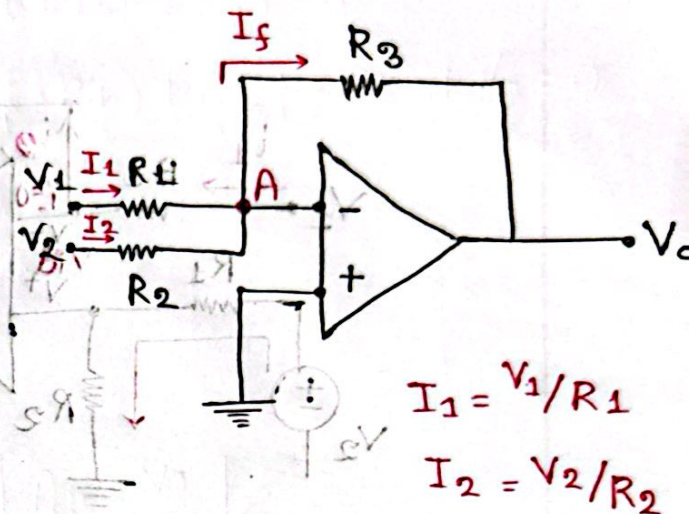
$$\Rightarrow A_v = -R_3 \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)$$




$$I_1 = V_1/R_1$$

$$I_2 = V_2/R_2$$

Note

* Summing amp. হচ্ছে এমন একটি inverting amp. যার input এ একাধিক value গ্রহণ করে, output এ শুধু এক মান দেখায়। এর output value Input value গুলোর যোগফলের সমানুপাতিক, কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত।

Difference Amplifier / Subtractor

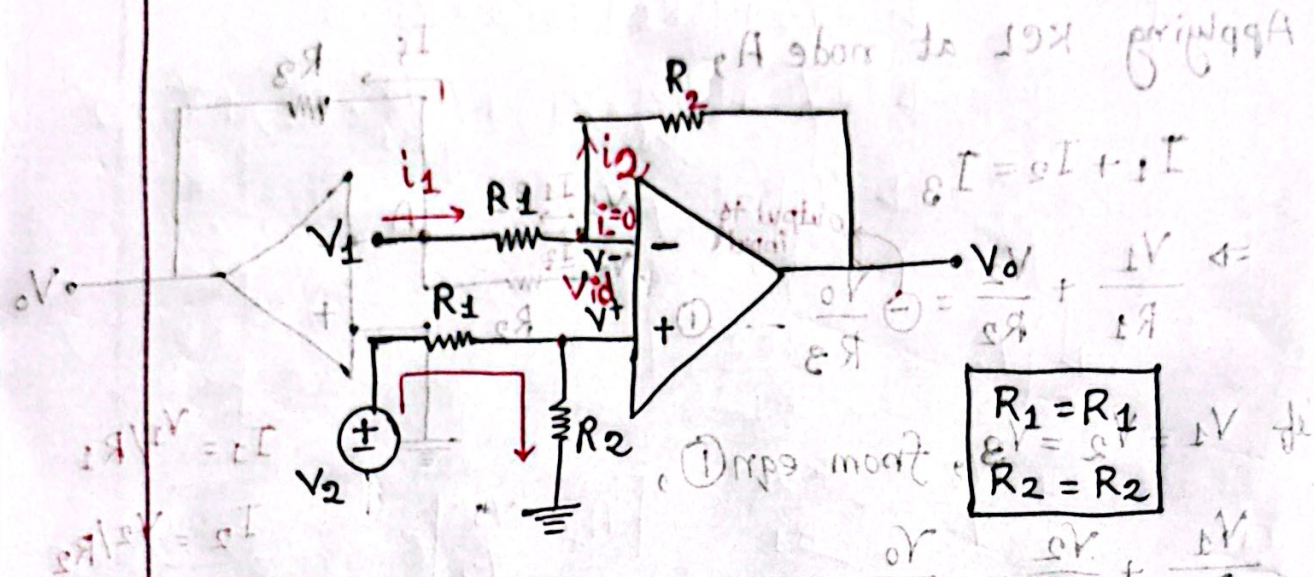

$$\begin{aligned}
 V_0 &= V^- - i_2 R_2 \\
 &= V^- - i_1 R_2 \\
 &= V^- - \left(\frac{V_1 - V^-}{R_1} \times R_2 \right) \\
 &= V^- - \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V^-)
 \end{aligned}$$

$$= V^- - \frac{R_2}{R_1} V_1 + \frac{R_2}{R_1} V^-$$

$$\therefore V_0 = V^- \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - \frac{R_2}{R_1} V_1 \quad \text{--- (I)}$$

Applying VDR, $V^+ = \frac{V_2 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{--- (II)}$

$$\frac{V_2 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_1 R_2}{R_1 + R_2} - \frac{V_0 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{--- (II)}$$

from eqn ①, $V^+ = \frac{V_2 R_2}{R_1 + R_2}$

from eqn ②,
 $\Rightarrow \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V^- - V_1 \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_2 R_2}{R_1 + R_2}$

$$V_o = - \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V_2)$$

if $R_1 = R_2$

$$V_o = -(V_1 - V_2) = V_2 - V_1$$

unit gain amplifier