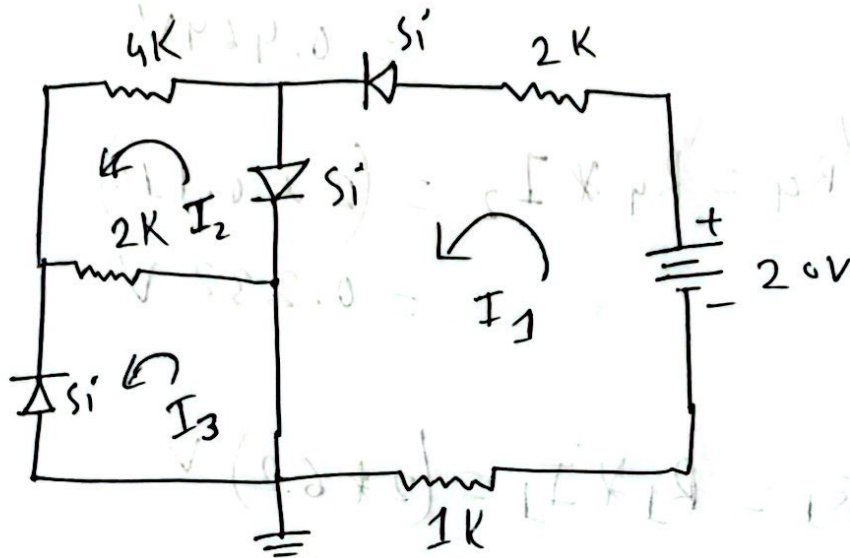


Subject :

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time		Date				

Ans to the Q: No. 1



$I_3 = 0$, $V_3 = 0$ [Reversed Biased]

Applying KVL in loop 1,

$$-20 + 2 \times I_1 + 0.7 + 0.7 + 1 \times I_1 = 0$$

$$I_1 = 6.2 \text{ mA}$$

Applying KVL in loop 2,

$$4 \times I_2 + 2 \times I_2 - 0.7 = 0$$

$$I_2 = 0.116 \text{ mA}$$

Subject :

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time		Date				

$$\text{For } R_3, V_{R_3} = R_3 * I_2 = (4 * 0.116) \\ = 0.464 \text{ V}$$

$$\text{For } R_4, V_{R_4} = R_4 * I_2 = (2 * 0.116) \\ = 0.232 \text{ V}$$

$$\text{For } R_1, V_{R_1} = R_1 * I_1 = (2 * 6.2) \text{ V} \\ = 12.4 \text{ V}$$

$$\text{For } R_2, V_{R_2} = R_2 * I_1 = (1 * 6.2) \text{ V} \\ = 6.2 \text{ V}$$

For load line;


$$\text{Let } I = 0$$

$$\text{Since, } D_1 = D_2 = V_D$$

$$-V_1 + IR_1 + 2V_D + IR_2 = 0$$

$$-V_1 = 2V_D$$

$$\therefore V_D = 5 \text{ V}$$

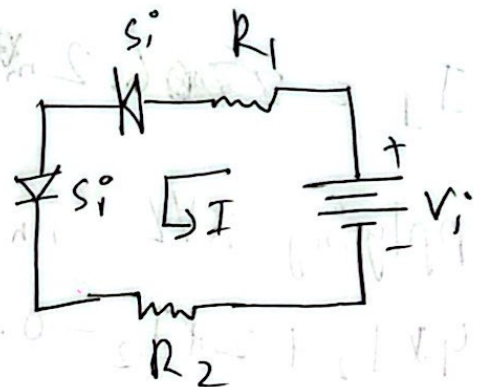

Subject :


Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time		Date				

~~Let~~

$$\text{Let } V_D = 0$$

$$-V_1 + 0 + I(R_1 + R_2) = 0$$
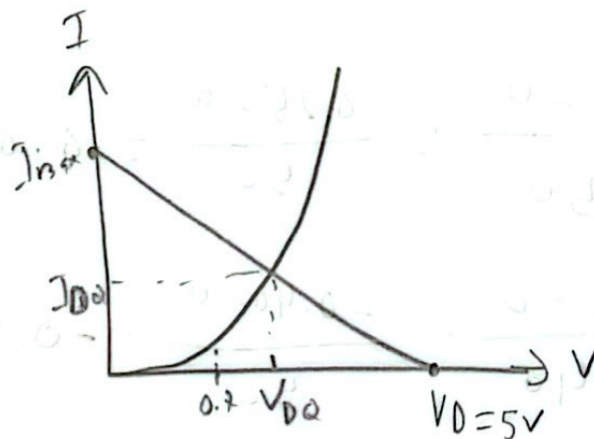
$$I_{\max} = \frac{V_1}{R_1 + R_2} = \frac{10}{3} = 3.33 \text{ mA}$$





Load line.

Subject :

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time		Date				


Ans to the Q: NO: 2

For B E,

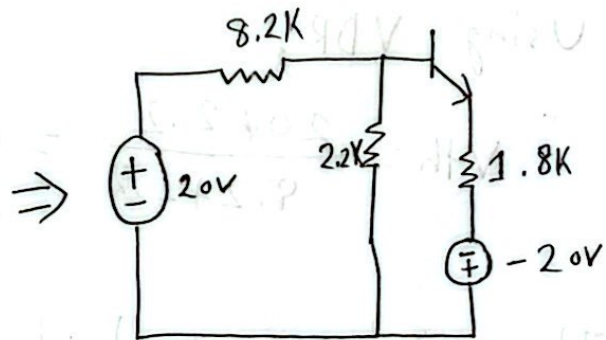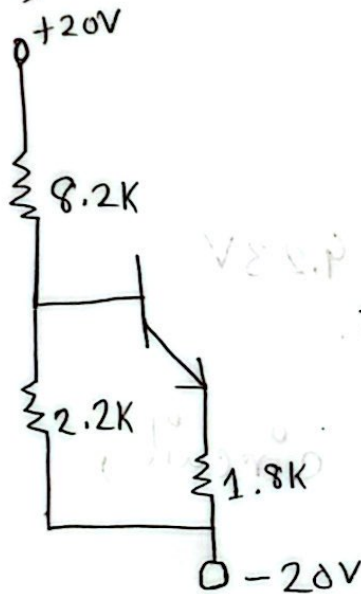

Using Thevenin's Theorem,

R_{th} :

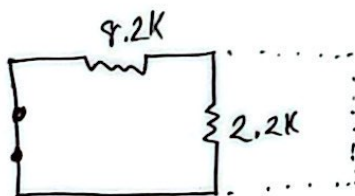

$$R_{th} = (8.2 \parallel 2.2)K = \frac{8.2 * 2.2}{8.2 + 2.2} = 1.73K$$


V_{th} :

1

Subject :

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time		Date				


V_{th} :

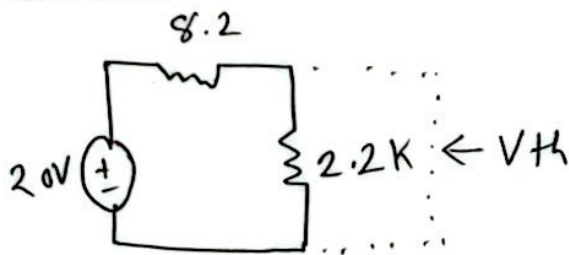

Using VDR,

$$V_{th} = \frac{20 \times 2.2}{8.2 + 2.2} = 4.23V$$

Thevenin's equivalent circuit,

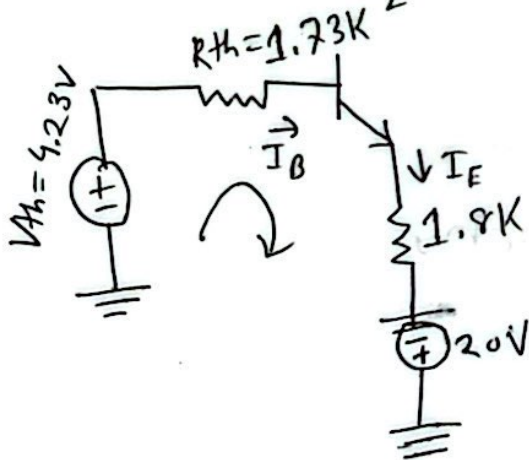

Applying KVL in loop,

$$-V_{th} + R_{th} I_B + V_{BE} + 1.8K I_E - 20 = 0$$

$$\Rightarrow -4.23 + 1.73 I_B + 0.7 + 1.8 I_E - 20 = 0$$

Subject :

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time		Date				

$$\Rightarrow -4.23 + 1.73 I_B + 0.7 + 1.8 I_B (\beta + 1) - 20 = 0$$

$$\Rightarrow I_B = 0.12 \text{ mA}$$

$$\therefore I_B = 0.12 \text{ mA}$$

$$\therefore I_C = \beta I_B = (100 \times 0.12) \\ = 12 \text{ mA}$$

$$\therefore I_C = 12 \text{ mA}$$

$$\therefore I_E = I_B + I_C = 12.12 \text{ mA}$$

$$V_E \Rightarrow I_E = \frac{V_E - (-20)}{1.8}$$

$$\therefore V_E = 1.816 \text{ V}$$


$$\therefore V_B = V_{BE} + V_E = (0.7 + 1.816) \text{ V} \\ = 2.516 \text{ V}$$

$\beta = 100$ (Since β is not given I am assuming the β value as 100)

Subject :

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time		Date				

For CE,

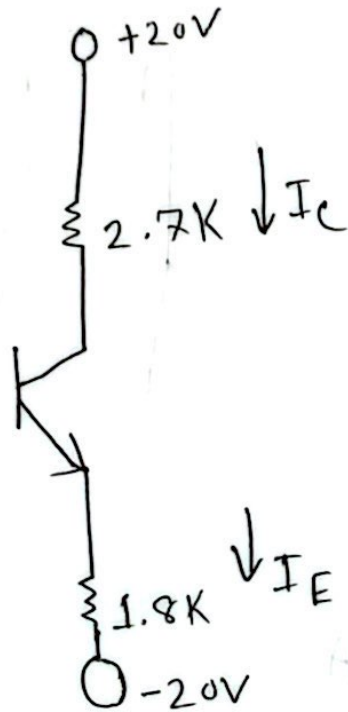

Applying KVL ;

$$-20 + 2.7 I_C + V_{CE} + 1.8 I_E - 20 = 0$$

$$\Rightarrow -20 + 2.7(12) + V_{CE} + 1.8(12.12) - 20 = 0$$

$$\Rightarrow V_{CE} = -14.216V$$

$$\therefore V_C = V_{CE} + V_E = (-14.216 + 1.816)V$$
$$= -12.4V$$

Subject :

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time		Date				

DC Load Line Analysis :


When, $I_c = 0$,

$$V_{CE} = V_{CC} = 20V$$

When,

$$V_{CE} = 0$$
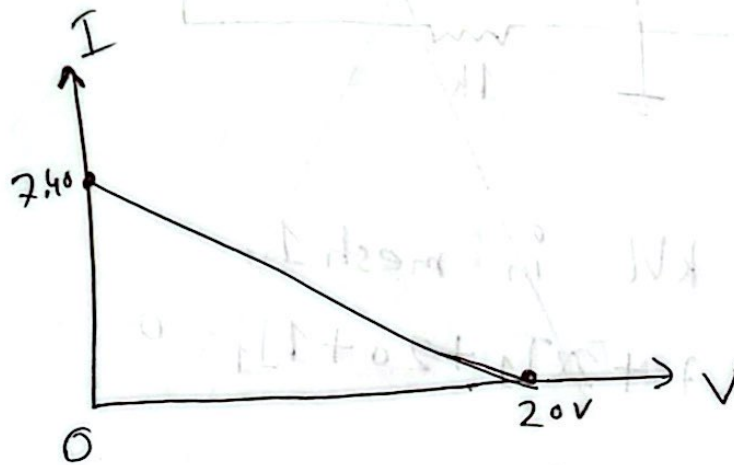
$$I_c = \frac{20}{2.7} = 7.40 \text{ mA}$$



This circuit represents voltage divider Biasing

Subject :

Sat
☐

Sun
☐

Mon
☐

Tue
☐

Wed
☐

Thu
☐

Fri
☐

Time

Date

Ans to the Q: No. 3

a)

$$\frac{V_1 - 0}{50} + \frac{V_2 - 0}{40} = \frac{0 - V_o}{100}$$

$$2V_1 + 2.5V_2 = -V_o$$

$$\therefore V_o = -(2V_1 + 2.5V_2)$$

b)

$$I_1 = \frac{V_1 - 0}{50} = \frac{0.25 - 0}{50} = 0.005 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_2 - 0}{40} = \frac{-0.40 - 0}{50} = -0.01 \text{ mA}$$

$$I_f = \frac{0 - V_o}{100} = -\frac{V_o}{100}$$

$$I_1 + I_2 = I_f$$

$$\Rightarrow 0.005 - 0.01 = \frac{-V_o}{100}$$

$$\therefore V_o = 0.5 \text{ V}$$